

2)

$$H(s) = \frac{s - \frac{R_2}{C_1 R_3}}{s + \frac{1}{C_1 R_3}} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{C_1 R_3} \wedge z_0 = R_3 //$$

$$\text{Si } s = \omega_0 \zeta \Rightarrow H(\zeta) = \frac{\omega_0 \zeta - \frac{R_2}{R_1}}{\omega_0 \zeta + \omega_0} \Rightarrow H(\zeta) = \frac{\cancel{\omega_0} \cdot \zeta - \frac{R_2}{R_1}}{\cancel{\omega_0} \zeta + 1}$$

$$H(\zeta) = \frac{\zeta - R_2/R_1}{\zeta + 1} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{\omega_0 z_0} \rightarrow \omega_0 = 1 \Rightarrow C_1 = \frac{1}{z_0} = \frac{1}{R_3} \rightarrow z_0 = 1 \Rightarrow C_1 = 1 //$$

$$R_1 = K_1 z_0 \rightarrow z_0 = 1 \Omega \Rightarrow R_1 = K_1 //$$

$$R_2 = K_2 z_0 \rightarrow z_0 = 1 \Omega \Rightarrow R_2 = K_2 //$$

$$H(\zeta) = \frac{\zeta - K_2/K_1}{\zeta + 1}$$

transferencia  
Normalizada